

Kedves 9.C villanyosai!

A digitális oktatásra való átállás szabályait megkaptátok.

Elektrotechnikai számításokból egyelőre csak ismétlő feladatot kaptok.

Akkor léphetünk majd tovább, ha a műszaki ismereteken belüli elektrotechnikából átvettük az új anyagot.

R1 =	10 Ω	U1 =		I1 =
R2 =	90 Ω	U2 =		I2 =
R3 =	15 Ω	U3 =		I3 =
Re =		Uk =	120 V	Ie =

R1 =	10 Ω	U1 =		I1 =
R2 =	20 Ω	U2 =		I2 =
R3 =	30 Ω	U3 =		I3 =
Re =		Uk =	24 V	Ie =

R1 =	15 Ω	U1 =		I1 =
R2 =	70 Ω	U2 =		I2 =
R3 =	30 Ω	U3 =		I3 =
Re =		Uk =	72 V	Ie =

R1 =	30 Ω	U1 =		I1 =
R2 =	40 Ω	U2 =		I2 =
R3 =	30 Ω	U3 =		I3 =
Re =		Uk =	42 V	Ie =