

Kedves Diákok!

Rajzoljátok be ceruzával a hiányzó áramköröket D/I.f_ egy háromszintes (fszt, I. – II. emelet) ház lépcsőház világítási huzalozási áramköreit a rajzon.

Nyomvonal vezeték számát írjátok a vonal mellé a körbe D/I.f egyvonalas rajzon.


Mindkét rajzon a neveket szabvány betűvel írjátok rá, majd képkén küldjétek a gerij@tanacsicsveszprem.hu címre.

Az elkészített feladatot a Krétába jelezzétek!

Jó munkát kívánok!

Egyvonalas rajz

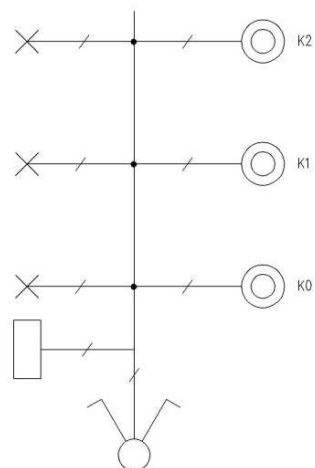Háromvezetékes / négyvezetékes rendszerű kiépítést alkalmaztam.
(a megfelelő szöveg aláhúzendó!)



Huzalozási rajz

Betűp:
L1 •
N •
PE •

