

Kedves Diákok!

Rajzoljátok be ceruzával a hiányzó áramköröket B.feladat háromfázisú f-cső kapcsolási rajzon.

Rajzon a nevet szabvány betűvel írjátok rá, majd képkén, fájl neve a vezetéknevetek legyen.

Küldjétek a gerj@tancsicsveszprem.hu címre.

Jó munkát kívánok!

Üdv: Geri József

