

Kedves Diákok!

Készítse el dokumentáció alapján egy raktár villamos berendezésének bővítését egy fénycsöves és egy izzólámpás, valamint egy dugaszolóaljzat áramkörrel!

A bővítés egy fénycsöves és egy izzós lámpatestből két kétsarkú kapcsolóból és egy dugaszoló aljzattól áll. A világítási és dugaszolóaljzat áramkörök a meglévő elosztótokozatból ágaznak le. Az elosztótokozat három kismegszakítóval bővül. A lámpatestek és szerelvények védettsége IP 54. Az áramkörök vezetése falon kívül, kábelszerű vezetékkel készül. Az üzemi feszültség 230V. Feliratokat készítsétek el, az alkatrészek mellé írjátok oda a megnevezésüket. Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás).

Rajzolja le ceruzával, vonalzóval a rajzokat. Rajzon a neveket szabvány betűvel írjátok rá, majd képként küldjétek a gerij@tancsicsveszprem.hu címre.

Jó munkát kívánok!

Raktár villamos berendezésének bővítése

